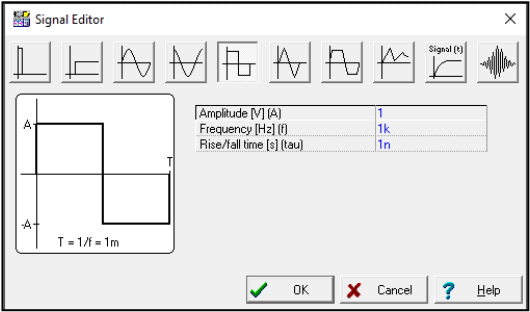




ΦΟΡΤΙΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

Το σχηματικό κύκλωμα υλοποιήθηκε στο TINA και χρησιμοποιούνται τα εξής στοιχεία:

- αντίσταση R1=500 Ω
- πυκνωτής C1=1μF
- παλμογράφος
- παλμογεννήτρια τετραγωνικού σήματος 1000Hz



Η εικόνα του παλμογράφου

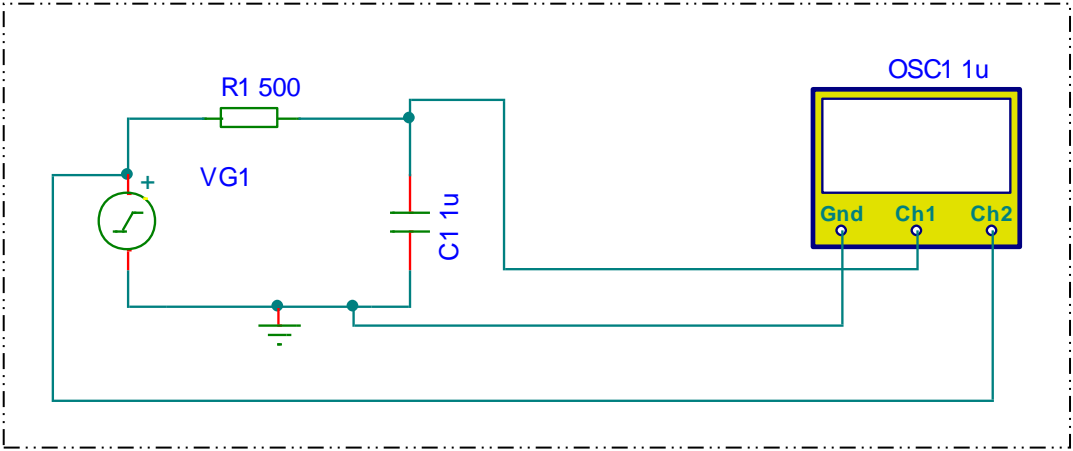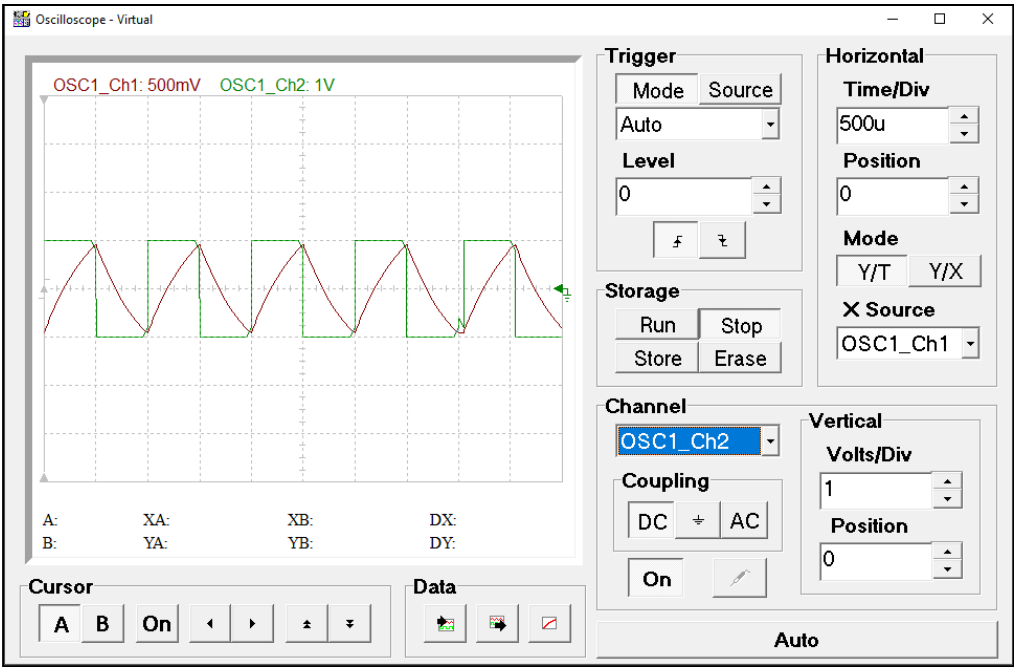

Γραφική αναπαράσταση στους άξονες xy

